

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验报告》



实验题目：使用Vivado进行仿真

学生姓名：叶子昂

学生学号：PB20020586

完成时间：2021年11月24日

实验题目

使用Vivado进行仿真

实验目的

- 熟悉Vivado软件的下载，安装使用
- 学习使用Verilog编写仿真文件
- 学习使用Vivado进行仿真，查看并分析波形文件


实验环境

- 装有windows，能连校园网的笔记本电脑
- 本地的Vivado软件
- 配置好环境的VS Code用以编写verilog代码
- vlab.ustc.edu.cn综合平台

实验练习

 题目一


请编写 Verilog 仿真文件，生成如下图所示的波形，并在Vivado中进行仿真。



- 据题图编写仿真文件如下：


```
module test_bench();
    reg a,b;
    initial begin
        a=1;
        b=0;
        #100 b=1;
        #100 a=0;
        #100 b=0;
        #100 b=1;
        #100 $stop;
    end
endmodule
```

 - 在Vivado中创建项目将所写仿真文件添加到项目中后启动模拟仿真得到如下波形图与题目相符。



 题目二


请编写 Verilog 仿真文件，生成如下图所示的波形，并在 Vivado 中进行仿真。



- 据题图编写仿真文件如下：

```
module test_bench ( );
    reg clk,RST_N,D;
    //wire o;//在题目三中使用
    //d_ff_r d_ff_r(.clk(clk),.rst_n(RST_N),.d(D),.q(o));//在题目三中使用
    initial begin
        clk=0;
        forever #5 clk=~clk;
    end
    initial begin
        RST_N=0;D=0;
        #12.5 D=1;
        #15 RST_N=1;
        #10 D=0;
        #17.5 $stop;
    end
end
endmodule
```

 - 在Vivado中创建项目将所写仿真文件添加到项目中后启动模拟仿真得到如下波形图与题目相符。



题目三

利用题目2 中的信号作为以下代码的输入，在 Vivado 中对其仿真，并观察仿真波形。


```

/*
module d_ff_r(
input clk,rst_n,d,
output reg q);
    always@(posedge clk)
    begin
        if(rst_n==0)
            q <= 1'b0;
        else
            q <= d;
    end
endmodule
*/

```

- 将题中代码作为源文件添加到与题二中仿真文件相同项目中（取消题二中代码注释）进行仿真得波形图如下：

 第一个时钟上升沿到来前o值未知，RST_N无效（即为1）后在每个时钟上升沿o更新为D的值。



题目四

设计一个 3-8 译码器，编写仿真测试文件，在 Vivado 中对其进行仿真。要求仿真时遍历所有的输入情况组合，给出源代码和仿真截图。

- 首先设计译码器使用 $\overline{E_1}$, $\overline{E_2}$, E_3 作为使能信号分别为 0, 0, 1 时使能有效，有任何一个使能无效时 8 位二进制输出 Y 全部置 1。

当使能有效时将 Y 中三位二进制输入 A 所对应的十进制数的输出置 0

- 源代码如下：

```

module trancode (
    input [3:0] A,
    input _E1,_E2,E3,
    output reg [7:0] _Y
);
    always@(*)
    begin
        if(E3==1'b0 || _E2==1'b1 || _E1==1'b1) //使能无效
            _Y=8'b1111_1111;
        else //使能有效
            begin
                case(A)
                    3'h7: _Y=8'b0111_1111;
                    3'h6: _Y=8'b1011_1111;
                    3'h5: _Y=8'b1101_1111;
                    3'h4: _Y=8'b1110_1111;
                    3'h3: _Y=8'b1111_0111;

```

```

        3'h2: _Y=8'b1111_1011;
        3'h1: _Y=8'b1111_1101;
        3'h0: _Y=8'b1111_1110;
        default: _Y=8'b1;
    endcase
end
endmodule

```

- 仿真先测试使能无效，此时输入A置为0~7的随机值。再使使能有效，先使A随机一次再按0~7顺序测试。


```

module test_bench (
);
    reg [3:0] A;
    reg _E1,_E2,E3;
    wire [7:0] _Y;
    integer i=0;
    trancode trancode(.A(A),._E1(_E1),._E2(_E2),.E3(E3),._Y(_Y));
    initial begin
        _E1=1;_E2=0; E3=1; A=3'h0;//使能无效，初始化输入A
        #10 _E1=0; _E2=1; E3=1; A={$random}%8;//使能无效，随机输入A
        #10 _E1=0; _E2=0; E3=0; A={$random}%8;//使能无效，随机输入A
        #10 _E1=0; _E2=0; E3=1; A={$random}%8;//使能有效，随机输入A
        for(i=0;i<8;i=i+1)begin//保持使能游侠顺序测试0~7
            #10 A=i;
        end
        #10 $stop;
    end
end

```

- 将上两文件加入到同一项目进行模拟仿真，得到波形图如下：

前三段使能无效，第四段开始使能有效，第四段A为一随机值，第五段开始后为顺序输入A

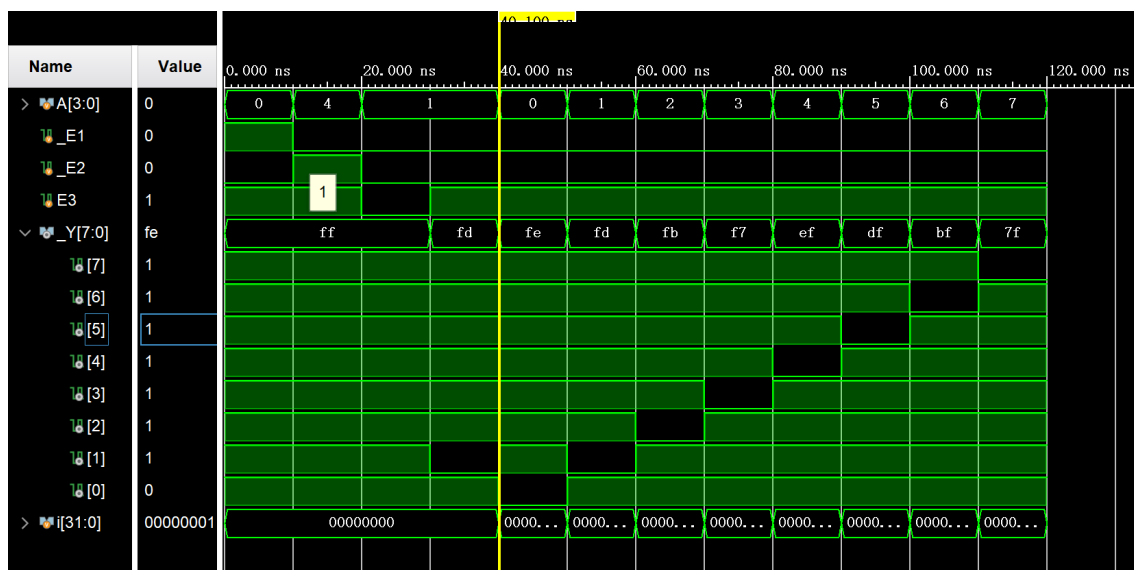

总结与思考

- 本次实验的收获
 - 通过本次实验，我了解掌握了解测试文件中的特殊语法，学会根据需要编写合适的测试文件对模块进行测试。
 - 学会掌握了如何运用Vivado在生成bit文件前使用仿真模拟功能对模块正确性进行测试。
 - 能够阅读理解Vivado生成的波形文件，并据此分析模块的正确性或错误原因。

- 本次实验的难易程度

本次实验难度适中，在初次使用Vivado生成波形文件时遇到了一些花了不少时间才解决的问题。

- 本次实验的任务量

本次试验任务量适中，有两道编写测试文件，一道测试给出模块，一道自行设计测试，使我较好的掌握了本次实验的知识。

- 对本次实验的建议

本次实验对新知识的训练好，但是希望能在指导书上特别说明一些仿真易犯的问题如没有把仿真文件设为top，仿真文件中输入为reg,输出为wire等，以免浪费不必要的时间在与Vivado斗智斗勇中。