

实验 10 综合实验

张芷苒 PB21081601

01 实验目的

完成实验文档中第四题，通过 LED 点阵实现汉字的循环显示。本实验最终使用了两个屏幕，滚动显示“这是 zzr 的数电大作业”。


02 实验环境

- logisim,
- vscode


03 实验设计

 3.1 电路设计

在Logisim中，用Adder和Register原件设计一个9位的自增加法器，原理图如下：



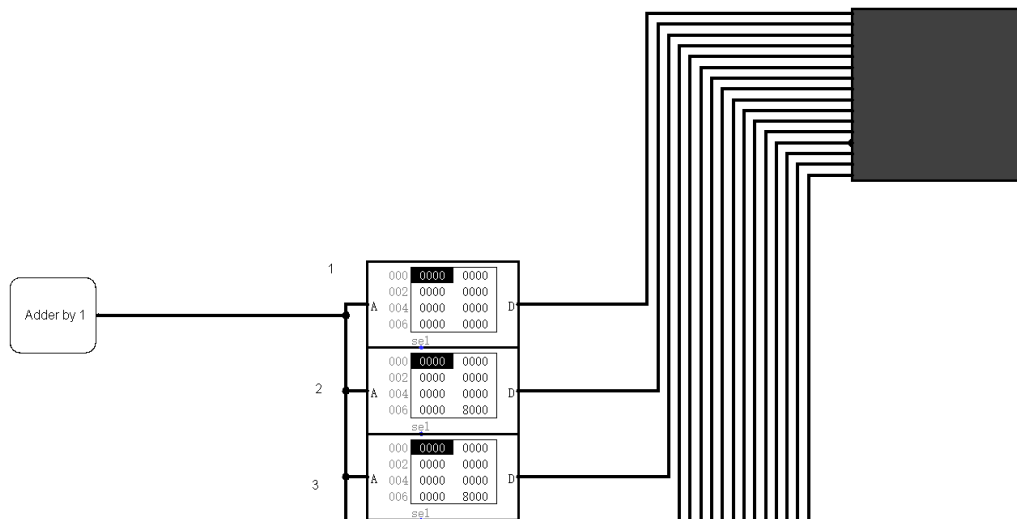然后利用此加法器外接16个ROM原件来控制这16个ROM原件的状态变化，这16个ROM原件再分别与LED显示屏的16个接口相连来控制LED的亮灭情况。由于图片太长，截图只体现了一部分：



注意到ROM中可以储存许多不同的状态，故可利用每一个状态来表示汉字不同的位置，从而实现汉字的循环滚动功能。

3.2 滚动循环的实现

ROM有许多不同的状态值，每一个状态都对应着不同的led显示情况，要实现滚动，就要实现每一个状态为上一个状态整体向右平移一位。

经计算与观察可得，某状态所对应的16进制数值除以2即为整体向右平移1格所对应的下一个状态的16进制值，乘2即为左移一个下一个状态所对应的16进制值。以下程序可以计算每一个16进制滚动各个左右平移状态数值：

```
void left(int x){
    int t[16] = {0};
    x *= 2;
    for (int i = 0; i < 16; i++){
        t[15 - i] = x;
        x *= 2;
    }
    for (int i = 0; i < 16; i++){
        if (i == 8)
            cout << endl;
        cout << hex << t[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void right(int x){
    for (int i = 0; i < 16; i++){
        if (i == 8)
            cout << endl;
        cout /*<<setw(4)<<setfill('0')*/ << hex << x << " ";
        x /= 2;
        //x *= 2;
    }
}
```

```

    }
    cout << endl;
}

```

可以利用之前实验所发字库16进制点阵查询获取每个汉字的16进制点阵。

为了更快的获取每个状态所对应的16进制数值，使用如下程序：

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <sstream>
using namespace std;

int Atoint(string s, int radix)
{
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < s.size(); i++)
    {
        char t = s[i];
        if (t >= '0' && t <= '9')
            ans = ans * radix + t - '0';
        else
            ans = ans * radix + t - 'a' + 10;
    }
    return ans;
}

int num_length(int n)
{
    int sum = 0;
    while (n)
    {
        sum++;
        n /= 10;
    }
    return sum;
}

void left_gun(int x)
{
    int t[16] = {0};
    x *= 2;
    for (int i = 0; i < 16; i++)
    {
        t[15 - i] = x;
        x *= 2;
    }
}

```

```

    }
    for (int i = 0; i < 16; i++)
    {
        if (i == 8)
            cout << endl;
        cout << hex << t[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void right_gun(int x)
{
    for (int i = 0; i < 16; i++)
    {
        if (i == 8)
            cout << endl;
        cout /*<<setw(4)<<setfill('0')*/ << hex << x << " ";
        x /= 2;
        //x *= 2;
    }
    cout << endl;
}

int main()
{
    string str[16];
    string line;
    ifstream file;
    file.open("C:/Users/Lenovo/Desktop/hexnum.txt");
    int i = 0;
    while (getline(file, line))
    {
        str[i++] = line;
    }
    int n = str->size() / 4;
    int x[18];
    for (int k = 0; k < n; k++)
    {
        int j = 0;
        string s;
        for (int i = 0; i < str->size(); i++)
        {
            if (i % 4 == 0 && i != 0)
            {
                x[j++] = Atoint(s, 16);
                s.clear();
            }
            s += str[k][i];
        }
    }
}

```


```

cout<<"ROM"<<k+1<<":"<<endl;
for (int i = 0; i < 16; i++)
{
    left_gun(x[i]);
    right_gun(x[i]);
}
cout<<endl;
}
}

```

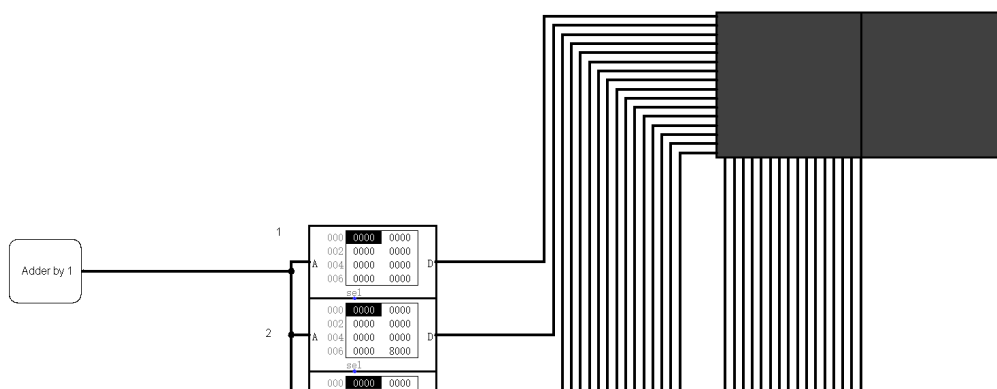
3.3 双屏扩展

为了使滚动效果更好，可以通过增加ROM元件的数目来控制更多显示屏的加入。要注意不同显示屏直接的衔接：



3.4 最终效果

最终效果的静态图如下图所示：

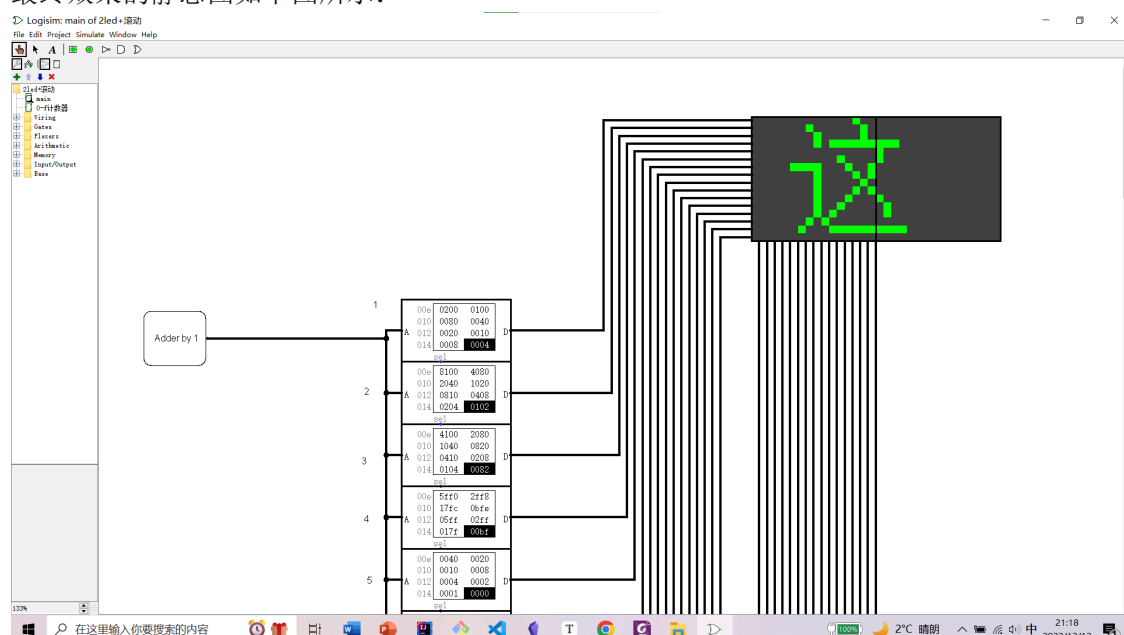

04 总结与思考

- 巩固了一学期以来所学的知识
- ~~不过 verilog debug 的能力貌似没有多大提升~~
- 最后一次任务量较大，少说花了几十个小时吧，感觉开放式选题有点难以下手，希望老师以后可以先构建几个框架供参考之类的
- 本来想做一个 myISA 和 ICS 联动一下，可惜能力不足事与愿违，详见“补充说明”

05 补充说明

本次实验，一开始是没有打算完成实验手册上的题摆烂的，本来写了一个可以实现 LC3 指令集的小 ISA，但是在时序上有错误，没能达到预期结果。代码没有报错，我自己也找不出问题所在。但是在这个项目上花了大量时间，所以把代码和答题思路贴在下面，表示一下诚恳的态度。

另外还有一个问题就是，由于实验手册从未介绍过 uart，以及 RTS, CTS 信号使用，所以我的构想在理论层面有一点实现难度。后来助教在群里发了相关内容，但是时间比较紧，来不及进行下一步调试了，比较可惜。

5.1 myISA 概要

此实验将依托 fpgaol 在线平台，以有限状态自动机的方式实现一个支持编程的 myISA 指令集。用户可以通过查阅 myISA 指令表来操作内存和临时变量寄存器的值来进行编程。myISA 给出了内存组织方式、寄存器组、指令集（包括操作码、数据类型、寻址模式）等信息。myISA 的可寻址空间大小是 64，寻址基本单位是 16 位。myISA 和大多数的机器一样，提供了临时存储空间（R[7:0]）。

myISA 中的一条指令分为两个部分：操作码（做什么）和操作数（对谁操作）。所有指令可以分为三类：运算（operate）、数据搬移（data movement）和控制（control）。运算类指令负责处理信息；数据搬移类指令则负责在内存和寄存器之间以及内存/寄存器和 IO 设备之间转移信息；控制类指令负责改变指令执行的顺序，即它们能让程序随时跳转至另一个地方继续执行（而不是常规的顺序向下执行）。

myISA 指令表：

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADD ⁺				0001			DR			SR1	0				SR2	
ADD ⁺				0001			DR			SR1	1			imm5		
AND ⁺				0101			DR			SR1	0				SR2	
AND ⁺				0101			DR			SR1	1			imm5		
BR				1000		n	z	p								PCoffset9
JMP				1100						BaseR						
JSR				0100		1										PCoffset11
JSRR				0100		0				BaseR						
LD ⁺				0010			DR									PCoffset9
LDI ⁺				1010			DR									PCoffset9

fpgaol 各功能区使用说明：

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 **led2 led1 led0** *cc*

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100T-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0 *sw*

uart show>

FPGAOL UART xterm.js 1.1

uart pins: cts rts rxd txd
xdc sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

input

segplay(sharing with led) hexplay

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0
xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14 *hexplay*

soft clock button

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

- CC: 条件码显示区，显示当前条件码（高电平有效）
- hexplay: 当 sw[7:0]全为 0 时，显示上一条输入进内存的指令（以低 4 位 16 进制呈现）；当 sw[7:0]有 1 时，显示为 1 的最低位为编号的寄存器内容
- sw: 开关，控制 hexplay 的显示内容
- uart: 串口输入，输入指令

5.2 实验设计

本实验设计的状态机有如下 4 个状态：


```
S_idle = 2'd0; 静止状态
S_fetch = 2'd1; 取指令状态
S_carry = 2'd2; 执行指令状态
S_setcc = 2'd3; 设置条件码状态
```

用户通过串口在静止状态输入指令，指令格式如下：

```
01010...01010101 输入一个 16bit 指令，最后一行指令必须是 HALT
1111111111111111 表示包括 HALT 在内的所有指令都输入完毕，开始执行
```

设置一个串口缓冲区寄存器 `buffer[16:0]` 和指针 `buffer_ptr` 指向下一个待写入的 `buffer` 位置，`buffer_ptr` 从 `buffer` 高位写到低位，即初始状态是 `buffer_ptr = 15`。每当 `rx_data` 不是换行符，就向 `buffer` 中写，否则初始化 `buffer_ptr = 15`。当读到换行符时，说明这一行指令已经被完全读到 `buffer` 中，然后需要判断：如果 `buffer` 的内容是 `0xFFFF`，表示用户输入结束了，不应该写入内存中；否则需要将 `buffer` 内容存入 `mem[PC]`，然后使得 `PC` 自增。

状态机的第一部分是现态（cs）和次态（ns）的转换部分，遵从如下状态图：

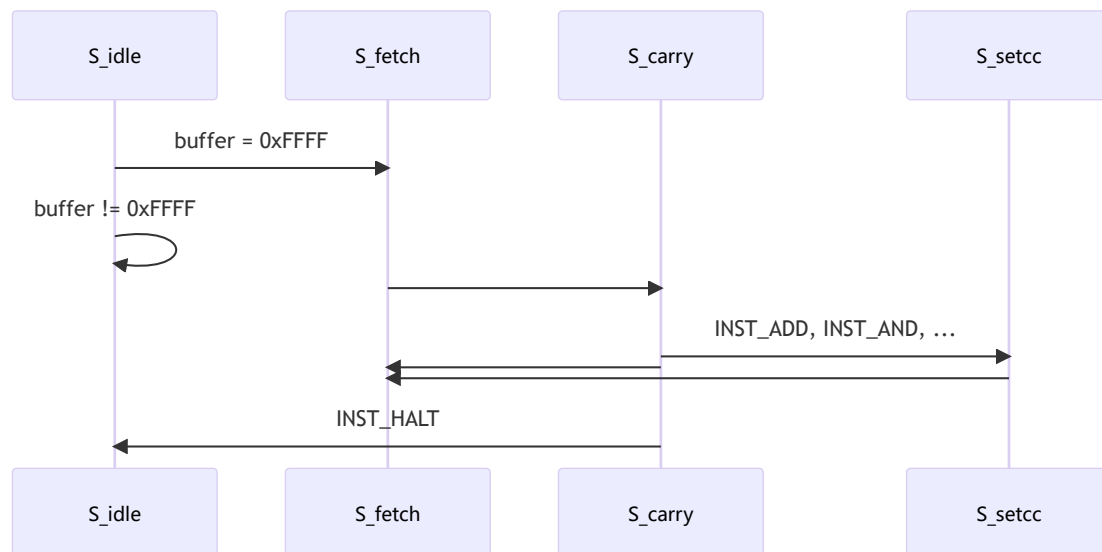

S_idle 状态下，需要对 **buffer** 进行判断以切换到 **S_fetch** 状态，否则保持 **S_idle** 状态；**S_fetch** 状态下，无条件切换到 **S_carry** 状态；**S_carry** 状态需要判断 **IR** 中操作码以确定是否跳转到 **S_setcc** 状态和 **S_idle** 状态（操作码为 **INST_HALT** 时），否则跳转到 **S_fetch** 状态；**S_setcc** 状态无条件跳转到 **S_fetch** 状态。

状态机的第二部分是时序状态转换部分。在每个 **posedge clk**，此部分使 **cs** 转化为 **ns** 状态。如果 **cs** 是 **S_idle** 而 **ns** 是 **S_fetch**，保险起见还要将 **buffer** 清零。

状态机的第三部分是逻辑处理部分。这一部分指示了在各个状态我们的状态机还要执行的其他的操作。

- **S_idle**

首先是展示寄存器状态。通过开关 **sw[7:0]** 以独热码形式来控制七段数码管显示内容，如 **sw[7:0] = 8'b10000000** 表示七段数码管应当展示寄存器 **R7** 的内容，格式为：**R700XXXX**，**XXXX** 为 **R7** 内容的十六进制编码。

其次是完成对 **buffer** 缓冲区的写入和对内存指令的写入。

- **S_fetch**

将 **mem[PC]** 读入 **IR**，并使 **PC** 自增。

- **S_carry**

根据 IR 内容完成相应操作。这里的执行操作以 LC-3（以 *Introduction to Computing Systems: from Bits & Gates to C/C++ & Beyond, 3rd edition* 书中所述为准）为基础，将未定义的 unused 指令定义为 INST_RSF，即右移一位指令（高位补逻辑 0），并修改条件码；将在此不会用到的 INST_RTI 重定义为 INST_MOD，可以方便地取余数。各指令具体的实现操作如下：

```
INST_ADD:begin
  if(IR[5] == 1'b1)begin
    R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] + {{11{IR[4]}}}, IR[4:0]];
  end
  else begin
    R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] + R[IR[2:0]];
  end
end

INST_AND:begin
  if(IR[5] == 1'b1)begin
    R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] & {{11{IR[4]}}}, IR[4:0]];
  end
  else begin
    R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] & R[IR[2:0]];
  end
end

INST_BR:begin
  if((IR[11] & CC[2]) | (IR[10] & CC[1]) | (IR[9] & CC[0])) begin
    PC <= PC + IR[5:0];
    R[3'b110] <= 16'hFFFF;
  end
end

INST_JMP:begin
  PC <= R[IR[8:6]][5:0];
end

INST_JSR:begin
  R[7] <= PC;
  if(IR[11]) PC <= PC + IR[5:0];
  else PC <= R[IR[8:6]][5:0];
end

INST_LD:begin
  R[IR[11:9]] <= mem[PC + IR[5:0]];
end

INST_LDI:begin
  R[IR[11:9]] <= mem[mem[PC + IR[5:0]][5:0]];
end

INST_LDR:begin
  R[IR[11:9]] <= mem[R[IR[8:6]][5:0]+IR[5:0]];
end7 / 11

INST_LEA:begin
  R[IR[11:9]] <= PC + IR[5:0];
end
```

```

INST_NOT:begin
R[IR[11:9]] <= ~R[IR[8:6]];
end
INST_ST:begin
mem[PC + IR[5:0]] <= R[IR[11:9]];
end
INST_STI:begin
mem[mem[PC + IR[5:0]][5:0]] <= R[IR[11:9]];
end
INST_STR:begin
mem[R[IR[8:6]][5:0] + IR[5:0]] <= R[IR[11:9]];
end
INST_RSF:begin
R[IR[11:9]] <= {1'b0, R[IR[8:6]][7:1]};
end
INST_TRAP:begin
//PC <= ENDL;
end
INST_MOD:begin
R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] % R[IR[2:0]];
end

```

- S_setcc

根据 IR 中 DR 寄存器内容设置条件码。

5.3 代码

设计文件：

```

module rx(
    input clk, rst,
    input rx,
    output reg rx_vld,
    output reg [7:0] rx_data
);
    parameter DIV_CNT = 10'd867;
    parameter HDIV_CNT = 10'd433;
    parameter RX_CNT = 4'h8;
    parameter C_IDLE = 1'b0;
    parameter C_RX = 1'b1;
    reg curr_state;
    reg next_state;
    reg [9:0] div_cnt;
    reg [3:0] rx_cnt;

```

```

reg
rx_reg_0,rx_reg_1,rx_reg_2,rx_reg_3,rx_reg_4,rx_reg_5,rx_reg_6,rx_r
eg_7;
wire rx_pulse;
always@(posedge clk or posedge rst)
begin
    if(rst)
        curr_state <= C_IDLE;
    else
        curr_state <= next_state;
end

always@(*)
begin
    case(curr_state)
        C_IDLE:
            if(div_cnt == HDIV_CNT)
                next_state = C_RX;
            else
                next_state = C_IDLE;
        C_RX:
            if((div_cnt == DIV_CNT) && (rx_cnt >= RX_CNT))
                next_state = C_IDLE;
            else
                next_state = C_RX;
    endcase
end

always@(posedge clk or posedge rst)
begin
    if(rst)
        div_cnt <= 10'h0;
    else if(curr_state == C_IDLE)
        begin
            if(rx==1'b1)
                div_cnt <= 10'h0;
            else if(div_cnt < HDIV_CNT)
                div_cnt <= div_cnt + 10'h1;
            else
                div_cnt <= 10'h0;
        end
    else if(curr_state == C_RX)
        begin
            if(div_cnt >= DIV_CNT)
                div_cnt <= 10'h0;
            else
                div_cnt <= div_cnt + 10'h1;
        end
end

```

```

end

always@(posedge clk or posedge rst)
begin
    if(rst)
        rx_cnt <= 4'h0;
    else if(curr_state == C_IDLE)
        rx_cnt <= 4'h0;
    else if((div_cnt == DIV_CNT) && (rx_cnt < 4'hF))
        rx_cnt <= rx_cnt + 1'b1;
end

assign rx_pulse = (curr_state == C_RX) && (div_cnt ==
DIV_CNT);

always@(posedge clk)
begin
    if(rx_pulse)
        begin
            case(rx_cnt)
                4'h0: rx_reg_0 <= rx;
                4'h1: rx_reg_1 <= rx;
                4'h2: rx_reg_2 <= rx;
                4'h3: rx_reg_3 <= rx;
                4'h4: rx_reg_4 <= rx;
                4'h5: rx_reg_5 <= rx;
                4'h6: rx_reg_6 <= rx;
                4'h7: rx_reg_7 <= rx;
            endcase
        end
end

always@(posedge clk or posedge rst)
begin
    if(rst)
        begin
            rx_vld <= 1'b0;
            rx_data <= 8'h55;
        end
    else if((curr_state==C_RX)&&(next_state==C_IDLE))
        begin
            rx_vld <= 1'b1;
            rx_data <=
{rx_reg_7,rx_reg_6,rx_reg_5,rx_reg_4,rx_reg_3,rx_reg_2,rx_reg_1,rx_
reg_0};
        end
    else
        rx_vld <= 1'b0;

```

```

        end
    endmodule

//顶层模块
module top(
    input clk,
    input rx,
    output reg [7:0] led,
    input [7:0] sw,
    output reg [2:0] hexplay_an,
    output reg [3:0] hexplay_data
);
    reg [31:0] data;//七段数码管
    //LC-3寄存器
    reg [15:0] mem[63:0];
    reg [5:0] PC;//没有ENDL，最后写一行HALT就行
    reg [5:0] ptr;
    reg [2:0] CC;
    reg [15:0] IR;
    reg [15:0] R[7:0];
    initial begin
        PC = 0;
        ptr = 0;
        CC = 3'b000;
        IR = 0;
        R[7] = 0;
        R[6] = 0;
        R[5] = 0;
        R[4] = 0;
        R[3] = 0;
        R[2] = 0;
        R[1] = 0;
        R[0] = 0;
    end
    wire [7:0] trap_vec8;
    wire ben;
    assign trap_vec8 = IR[7:0];

    //缓冲区
    reg [15:0] buffer = 0;
    reg [3:0] buffer_ptr;
    initial buffer_ptr = 4'b1111;

    wire [7:0] rx_data;
    rx rx_inst(.clk (clk),.rst (rst),.rx (rx),.rx_vld
(rx_vld),.rx_data (rx_data));

    //LC-3状态机

```

```

reg [1:0] cs;//current_state
reg [1:0] ns;//next_state
parameter S_idle = 2'd0;
parameter S_fetch = 2'd1;
parameter S_carry = 2'd2;
parameter S_setcc = 2'd3;
initial cs = S_idle;

parameter INST_ADD = 4'b0001;
parameter INST_AND = 4'b0101;
parameter INST_BR = 4'b1000;
parameter INST_JMP = 4'b1100;
parameter INST_JSR = 4'b0100;
parameter INST_LD = 4'b0010;
parameter INST_LDI = 4'b1010;
parameter INST_LDR = 4'b0110;
parameter INST_LEA = 4'b1110;
parameter INST_NOT = 4'b1001;
parameter INST_MOD = 4'b0000;
parameter INST_ST = 4'b0011;
parameter INST_STI = 4'b1011;
parameter INST_STR = 4'b0111;
parameter INST_TRAP = 4'b1111;//全1是输入结束标记，
1111000000000000，用&R来判断
parameter INST_RSf = 4'b1101;//右移，1101 DR SR ...

//状态机第一部分
always@(*)begin
    case(cs)
        S_idle:begin
            if(rx_vld && rx_data == 8'h0a && buffer ==
16'b1111111111111111)
                ns = S_fetch;
            else ns = S_idle;
        end
        S_fetch:begin
            ns = S_carry;
        end
        S_carry:begin
            case(IR[15:12])
                INST_ADD, INST_AND, INST_LD, INST_LDI,
INST_LDR, INST_NOT, INST_RSf: ns = S_setcc;
                INST_TRAP: ns = S_idle;
                default: ns = S_fetch;
            endcase
        end
        S_setcc: ns = S_fetch;
        default: ns = S_idle;
    endcase
end

```

```

        endcase
    end
    //状态机第二部分
    always@(posedge clk)begin
        if(cs == S_idle && ns == S_carry) begin
            //buffer <= 0;
        end
        cs <= ns;
    end

    //状态机第三部分
    always@(posedge clk)begin
        led <= {5'b0, CC};
        case(cs)
            S_idle: begin
                if(rx_vld)begin
                    if(rx_data == 8'h0a)begin
                        buffer_ptr <= 4'b1111;
                        if(buffer!=16'b1111111111111111)begin
                            mem[ptr] <= buffer;
                            ptr <= ptr + 1;
                        end
                    end
                end
            else begin
                buffer[buffer_ptr] <= rx_data[0];
                buffer_ptr <= buffer_ptr - 1;
            end
        end
        casex(sw)
            8'bxxxxxxx1: data <= {4'ha,4'h0,8'h0,R[0]};
            8'bxxxxxxx1x: data <= {4'ha,4'h1,8'h0,R[1]};
            8'bxxxxxx1xx: data <= {4'ha,4'h2,8'h0,R[2]};
            8'bxxxxx1xxx: data <= {4'ha,4'h3,8'h0,R[3]};
            8'bxxx1xxxx: data <= {4'ha,4'h4,8'h0,R[4]};
            8'bxx1xxxxx: data <= {4'ha,4'h5,8'h0,R[5]};
            8'bx1xxxxxx: data <= {4'ha,4'h6,8'h0,R[6]};
            8'b1xxxxxxx: data <= {4'ha,4'h7,8'h0,R[7]};
            default: data <= {4'hc,2'h0,ptr,4'h0,mem[ptr-1]};
        endcase
    end
    S_fetch:begin
        IR <= mem[PC];
        PC <= PC + 1;
    end
    S_setcc:begin
        if(R[IR[11:9]] == 0) CC <= 3'b010;
        else if(R[IR[11:9]][15]) CC <= 3'b100;
        else CC <= 3'b001;
    end
end

```



```

end
S_carry:begin
  case(IR[15:12])
    INST_ADD:begin
      if(IR[5] == 1'b1)begin
        R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] + {{11{IR[4]}}},
IR[4:0]};

        end
      else begin
        R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] + R[IR[2:0]];
        end
      end
    INST_AND:begin
      if(IR[5] == 1'b1)begin
        R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] & {{11{IR[4]}}},
IR[4:0]};

        end
      else begin
        R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] & R[IR[2:0]];
        end
      end
    INST_BR:begin
      if((IR[11] & CC[2]) | (IR[10] & CC[1]) | (IR[9]
& CC[0])) begin

        PC <= PC + IR[5:0];
        R[3'b110] <= 16'hFFFF;
        end
      end
    INST_JMP:begin
      PC <= R[IR[8:6]][5:0];
      end
    INST_JSR:begin
      R[7] <= PC;
      if(IR[11]) PC <= PC + IR[5:0];
      else PC <= R[IR[8:6]][5:0];
      end
    INST_LD:begin
      R[IR[11:9]] <= mem[PC + IR[5:0]];
      end
    INST_LDI:begin
      R[IR[11:9]] <= mem[mem[PC + IR[5:0]][5:0]];
      end
    INST_LDR:begin
      R[IR[11:9]] <= mem[R[IR[8:6]][5:0]+IR[5:0]];
      end
    INST_LEA:begin
      R[IR[11:9]] <= PC + IR[5:0];
      end
  end

```

```

INST_NOT:begin
    R[IR[11:9]] <= ~R[IR[8:6]];
end
INST_ST:begin
    mem[PC + IR[5:0]] <= R[IR[11:9]];
end
INST_STI:begin
    mem[mem[PC + IR[5:0]][5:0]] <= R[IR[11:9]];
end
INST_STR:begin
    mem[R[IR[8:6]][5:0] + IR[5:0]] <= R[IR[11:9]];
end
INST_RSF:begin
    R[IR[11:9]] <= {1'b0, R[IR[8:6]][7:1]};
end
INST_TRAP:begin
    //PC <= ENDL;
end
INST_MOD:begin
    R[IR[11:9]] <= R[IR[8:6]] % R[IR[2:0]];
end
//default: PC <= PC;
endcase
end
endcase
end

```

//七段数码管

```

reg [32:0] hexplay_cnt;
always@(posedge clk) begin
    if (hexplay_cnt >= (2000000 / 8)) hexplay_cnt <= 0;
    else hexplay_cnt <= hexplay_cnt + 1;
end
always@(posedge clk) begin
    if (hexplay_cnt == 0)begin
        if (hexplay_an == 7)hexplay_an <= 0;
        else hexplay_an <= hexplay_an + 1;
    end
end
always@(*) begin
    case(hexplay_an)
        0: hexplay_data = data[3:0];
        1: hexplay_data = data[7:4];
        2: hexplay_data = data[11:8];
        3: hexplay_data = data[15:12];
        4: hexplay_data = data[19:16];
    endcase
end

```

```

        5: hexplay_data = data[23:20];
        6: hexplay_data = data[27:24];
        7: hexplay_data = data[31:28];
    endcase
end
endmodule

```

约束文件:

```

#CLK100MHZ
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { clk }];
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5}
[get_ports { clk }];
#uart
set_property -dict { PACKAGE_PIN C4 IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { rx }];
#hexplay
set_property -dict { PACKAGE_PIN A14      IOSTANDARD LVCMOS33      }
[get_ports { hexplay_data[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A13      IOSTANDARD LVCMOS33      }
[get_ports { hexplay_data[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A16      IOSTANDARD LVCMOS33      }
[get_ports { hexplay_data[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A15      IOSTANDARD LVCMOS33      }
[get_ports { hexplay_data[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B17      IOSTANDARD LVCMOS33      }
[get_ports { hexplay_an[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B16      IOSTANDARD LVCMOS33      }
[get_ports { hexplay_an[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A18      IOSTANDARD LVCMOS33      }
[get_ports { hexplay_an[2] }];

#Led
set_property -dict { PACKAGE_PIN G18 IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { led[7] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN F18 IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { led[6] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN E17 IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { led[5] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN D17 IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { led[4] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { led[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN E18 IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { led[2] }];

```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN D18 IOSTANDARD LVCMOS33 }  
[get_ports { led[1] }];  
set_property -dict { PACKAGE_PIN C17 IOSTANDARD LVCMOS33 }  
[get_ports { led[0] }];  
##Switches  
  
set_property -dict { PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33 }  
[get_ports { sw[0] }]; #IO_L1P_T0_AD0P_15 Sch=jb[1]  
set_property -dict { PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33 }  
[get_ports { sw[1] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_15 Sch=jb[2]  
set_property -dict { PACKAGE_PIN G16 IOSTANDARD LVCMOS33 }  
[get_ports { sw[2] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_15 Sch=jb[3]  
set_property -dict { PACKAGE_PIN H14 IOSTANDARD LVCMOS33 }  
[get_ports { sw[3] }]; #IO_L15P_T2_DQS_15 Sch=jb[4]  
set_property -dict { PACKAGE_PIN E16 IOSTANDARD LVCMOS33 }  
[get_ports { sw[4] }]; #IO_L11N_T1_SRCC_15 Sch=jb[7]  
set_property -dict { PACKAGE_PIN F13 IOSTANDARD LVCMOS33 }  
[get_ports { sw[5] }]; #IO_L5P_T0_AD9P_15 Sch=jb[8]  
set_property -dict { PACKAGE_PIN G13 IOSTANDARD LVCMOS33 }  
[get_ports { sw[6] }]; #IO_0_15 Sch=jb[9]  
set_property -dict { PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33 }  
[get_ports { sw[7] }]; #IO_L13P_T2_MRCC_15 Sch=jb[10]
```