



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

实验02

简单组合逻辑电路

2022/10/13

实验原理

- 熟练掌握Logisim的基本用法
- 进一步熟悉Logisim更多功能
- 用Logisim设计组合逻辑电路并进行仿真
- 初步学习Verilog语法

实验环境

- vlab.ustc.edu.cn
- Logisim
- verilogoj.ustc.edu.cn



实验步骤

■ Step1: 在Logisim中用真值表自动生成电路

■在电路中放置输入输出引脚，并对其命名

■编辑电路真值表: “Project” → “Analyze Circuit” → “Table”



■生成电路: “Build Circuit”

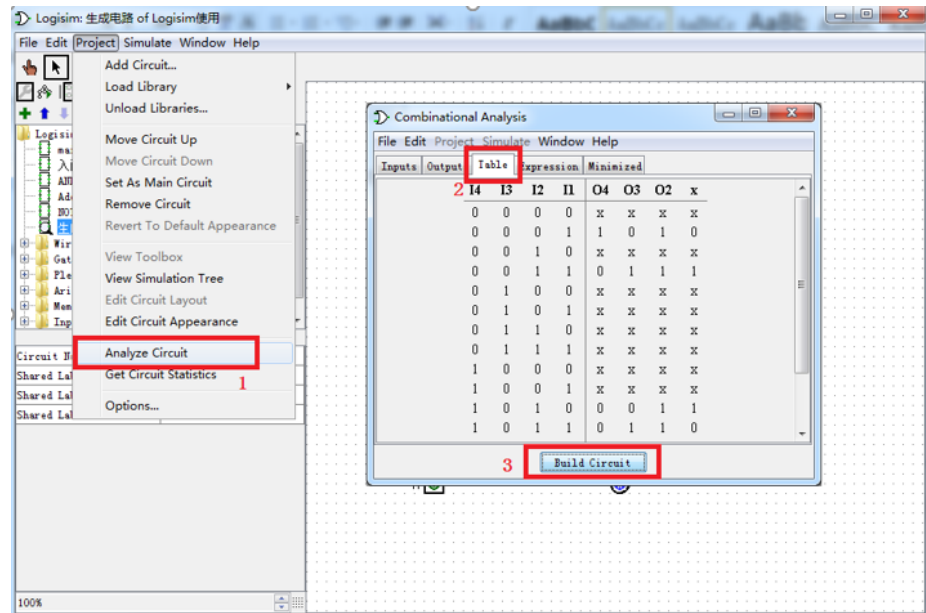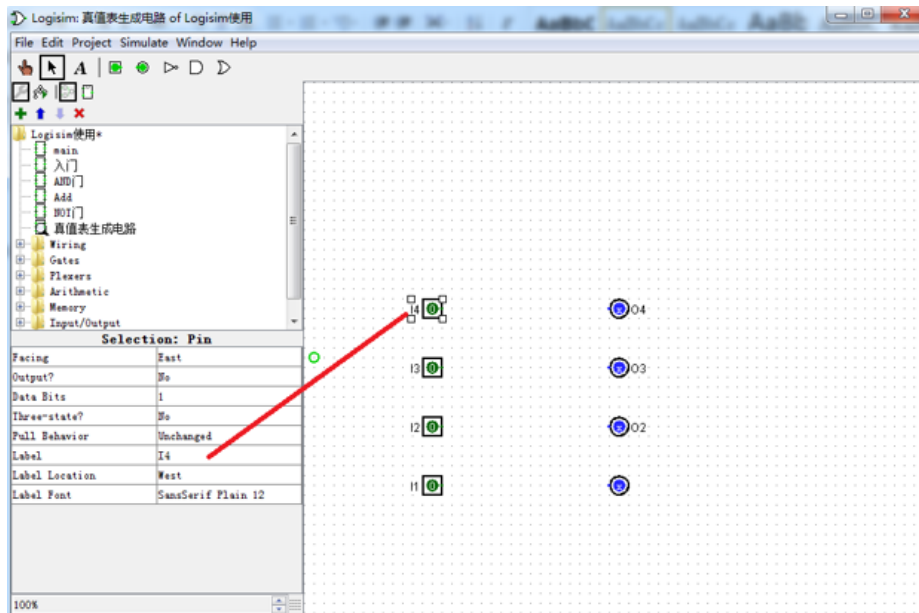

实验步骤



■ Step2: 用表达式生成电路图

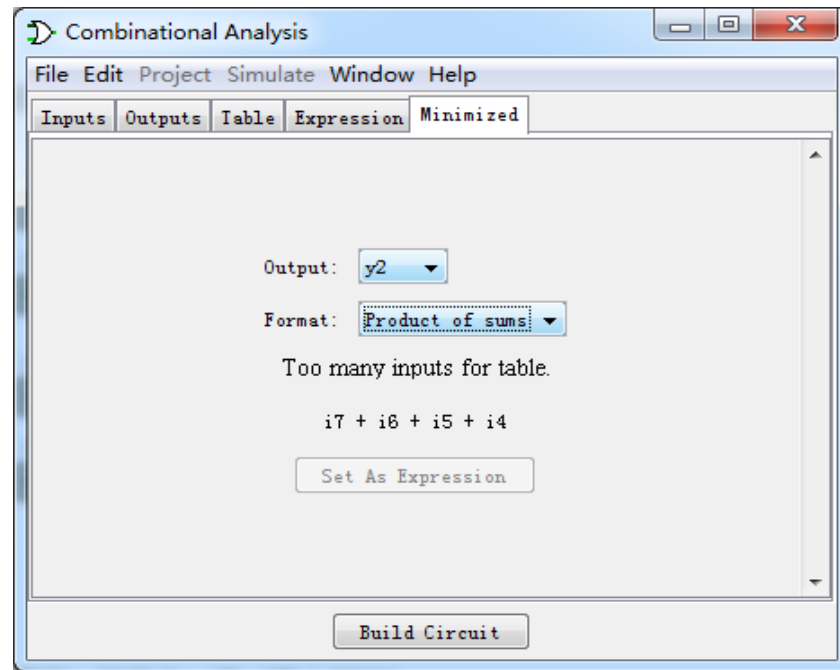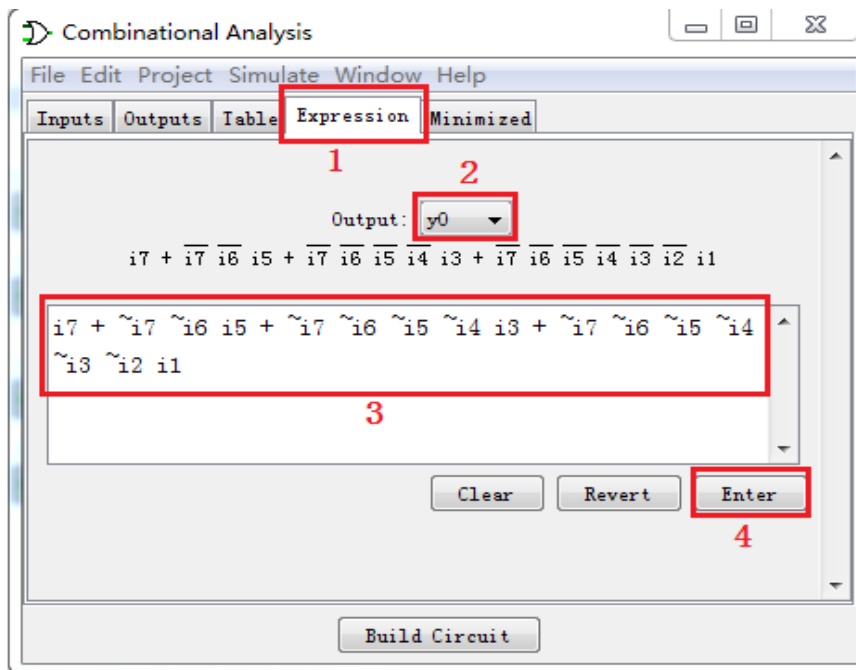- 在电路中放置输入输出引脚，并对其命名
- 编辑电路真值表: “Project” → “Analyze Circuit” → “Expression”
- 生成电路: “Build Circuit”



实验步骤



■ Step3: Verilog语法入门_模块结构

  

```
module test( //模块名称
input in,    //输入信号声明
output out,  //输出信号声明
output out_n);
//如需要, 可在此处声明内部变量
/*****以下为逻辑描述部分*****/
    assign out = in;
    assign out_n = ~in;
/*****逻辑描述部分结束*****/
endmodule //模块名结束关键词
```

实验步骤

■ Step3: Verilog语法入门_功能电路设计

 
 


```
module add(  
  input a, b,  
  output sum, cout);  
  assign sum = a ^ b;  
  assign cout = a & b;  
endmodule
```

```
module add(  
  input a, b,  
  output sum, cout);  
  assign {cout, sum} = a + b;  
endmodule
```

实验步骤

■ Step3: Verilog语法入门_模块调用

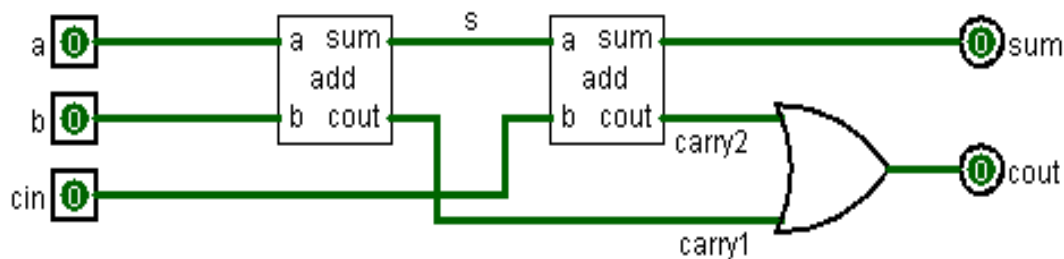 

```
module full_add(  
  input  a, b, cin,  
  output sum, cout);  
  wire s, carry1, carry2;  
  add  add_inst1(  
    . a    (a    ),  
    . b    (b    ),  
    . sum   (s    ),  
    . cout  (carry1));  
  add  add_inst2(  
    . a    (a    ),  
    . b    (b    ),  
    . cin   (carry1),  
    . sum   (sum   ),  
    . cout  (carry2));  
  assign cout = carry1 | carry2;  
endmodule
```

```
. a    (s    ),  
. b    (cin  ),  
. sum   (sum  ),  
. cout  (carry2));  
assign cout = carry1 | carry2;  
endmodule
```


实验步骤

- Step4: 完成实验指导手册中的练习题
- Step5: 按时提交检查并提交实验报告
- Step6: 登录verilogoj.ustc.edu.cn进行编码练习

谢谢！